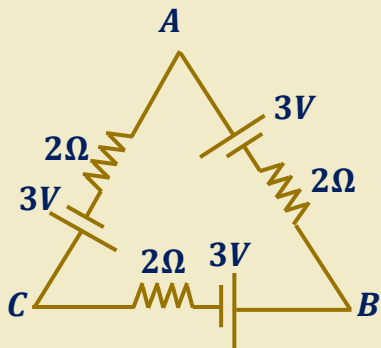




في الشكل المجاور، بالاعتماد على القيم المثبتة على الشكل أثبت

$$\text{أن: } V_A = V_B = V_C$$

الحل: أولاً نحسب شدة التيار المار في الدارة حيث

$$I = \frac{\sum \varepsilon}{\sum R} = \frac{9}{6} = 1.5A$$

ثانياً نحسب V_{AB}

$$V_{AB} = - \sum \Delta V_{AB} = -(-3 + 2 \times 1.5) = 0$$

نحسب V_{BC}

$$V_{BC} = - \sum \Delta V_{BC} = -(-3 + 2 \times 1.5) = 0$$

$$V_{BC} = V_B - V_C = 0 \Rightarrow V_B = V_C$$

إذا

$$V_A = V_B = V_C$$