

أذكر حالتين يكون فيهما فرق الجهد بين قطبي البطارية مساوياً لقوتها الدافعة الكهربائية

الحل: تكون القوة الدافعة الكهربائية مساوياً لقوتها الدافعة الكهربائية عندما:

أ) تكون الدارة مفتوحة

ب) عندما تكون البطارية مثالية.