



يمثل الشكل المجاور جزءاً من دائرة كهربائية،
إذا كانت قراءة الفولتميتر ($18V$) فما قراءة
الأميتر؟

الحل: أولاً نحسب شدة التيار الكلي المار في جزء الدارة، حيث المقاومتان ($3\Omega, 6\Omega$) متصلتان على التوازي
والمقاومة (4Ω) متصلة مع مكافئتهما على التوالي

$$V_T = V_1 + V_2 = 18 = IR_{eq3,6} + IR_4 = I(2 + 4) \Rightarrow I = 3A$$

$$(V_1 = IR_{eq3,6} = 3 \times 2 = 6V) \text{ ومنها نستنتج}$$

ثم نحسب شدة التيار المار في المقاومة (3Ω) حيث

$$I_{\text{الفرع}} = \frac{IR_{eq3,6}}{R_3} = \frac{6}{3} = 2A$$