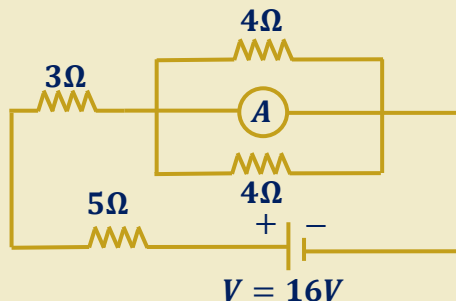


في الدارة الكهربائية المجاورة، احسب قراءة الأميتر (A).



الحل: الأميتر موصل على التوازي مع مقاومتين متساويتين، ولأن مقاومة الأميتر صغيرة جداً فإنه يعامل معاملة السلك، ولذلك لا يمر التيار الكهربائي عبر المقاومات $(4\Omega, 4\Omega)$ وعليه تصبح الدارة الكهربائية دارة بسيطة وتكون قراءة الأميتر (I)

$$I = \frac{\varepsilon}{\sum R} = \frac{16}{8} = 2A$$