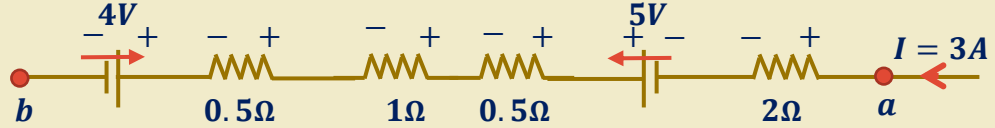


يمثل الشكل جزءاً من دائرة كهربائية، شدة التيار المار فيها $(3A)$ ، احسب:



1- فرق الجهد بين النقطتين a و b (V_{ab}).

2- القدرة المستفزة بين النقطتين (a, b)

الحل (1):

$$V_{ab} = - \sum \Delta V_{ab} = -(-2 \times 3 + 5 - 2 \times 3 - 4) = 11V$$

الحل (2):

$$P_{out} = I^2 \sum R + I_{\text{عكس التيار}} = 3^2 \times 4 + 3 \times 4 = 48W$$