



الشكل الآتي يمثل جزءاً من دائرة كهربائية يمر فيها تيار شدته $(2A)$ احسب القدرة الكهربائية المستنفذة بين النقطتين (a, b) .

الحل:

$$P_{out} = I^2 \sum R + I\varepsilon \text{ عكس التيار}$$

$$P_{out} = (2)^2(5 + 3) + 2 \times 12 = 56W$$