

فسر: القدرة الكهربائية الكلية المستنفذة في المقاومات الموصولة على التوالي أو التوازي تساوي القدرة المستهلكة في كل مقاومة على حده.

الحل: لأن مصدر الطاقة هو المسنول عن بذل الشغل في دفع التيار الكهربائي في جميع المقاومات، كما أن طريقة توزيع التيار أو الجهد الكهربائي في طريقتي توصيل المقاومات تبقى القدرة الكهربائية المستنفذة في مقاومات الدارة ثابتة في جميع الأحوال.