

قارن بين كل مما يأتي:

التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي من حيث شدة التيار المار في المقاومات
في حالة التوصيل على التوالي يكون التيار المار في كل مقاومات متساوي ويساوي التيار الكلي

$$I_T = I_1 = I_2 = I_3$$

عند التوصيل على التوازي يتجزأ التيار بين المقاومات بحيث

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3$$