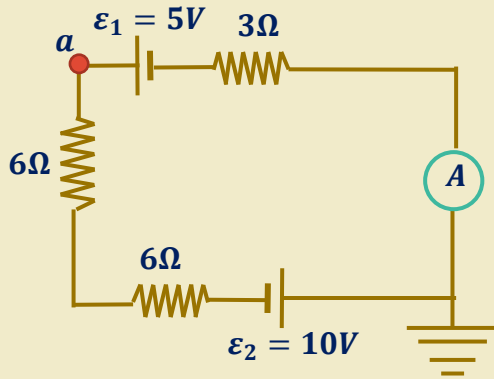




معتمداً على بيانات الشكل المجاور إذا كانت المقاومات الداخلية للأعمدة مهملة احسب:

- 1- قراءة الأميتر
- 2- جهد النقطة (a).

الحل (1)

$$I = \frac{\sum \varepsilon}{\sum R} = \frac{10 + 5}{15} = 1A$$

الحل (2): لحساب جهد النقطة (a) نجد فرق الجهد بينها وبين نقطة معلومة الجهد وهي النقطة المرتبطة بالأرضي

$$V_{ab} = - \sum \Delta V_{ab} = -(-6 \times 1 - 6 \times 1 + 10) = 2V$$

$$V_a - V_b = 2V$$

$$V_a - 0 = 2V$$