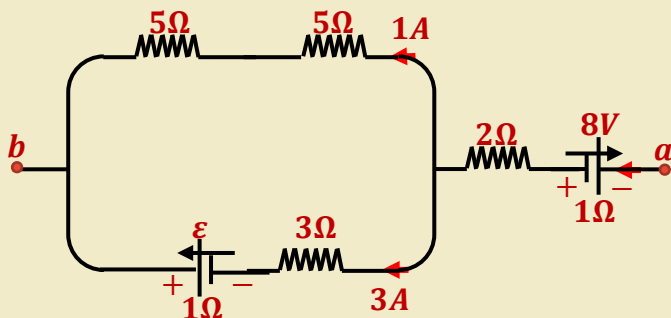




يمثل الشكل المجاور جزءاً من دائرة كهربائية،
معتمداً على البيانات المثبتة على الشكل، جد
القدرة المستنفذة بين النقطتين (a, b)

الحل: شدة التيار الكلي

$$I = 1 + 3 = 4A$$

نحسب القدرة المستنفذة من العلاقة

$$P_{out} = I^2 \sum R + I\varepsilon_{\text{عكس التيار}}$$

$$P_{out} = 4 \times 8 + 4^2(1 + 2) + 1^2(5 + 5) + 3^2(1 + 3) = 126W$$